

# Medidor de impedâncias utilizando amplificador *lock-in*

Aquilles Santana & Sofia Schneider

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica



UNIVERSIDADE FEDERAL  
DE SANTA CATARINA

# O que é *lock-in*?

O **amplificador *lock-in*** utiliza uma técnica conhecida como *phase-sensitive detection* (detecção sensível à fase) para extrair uma componente de um sinal numa frequência e fase específicas, definidas por um sinal de referência.


Isso permite que o amplificador tenha um bom desempenho mesmo com tensões de entrada muito baixas e com ruído considerável.


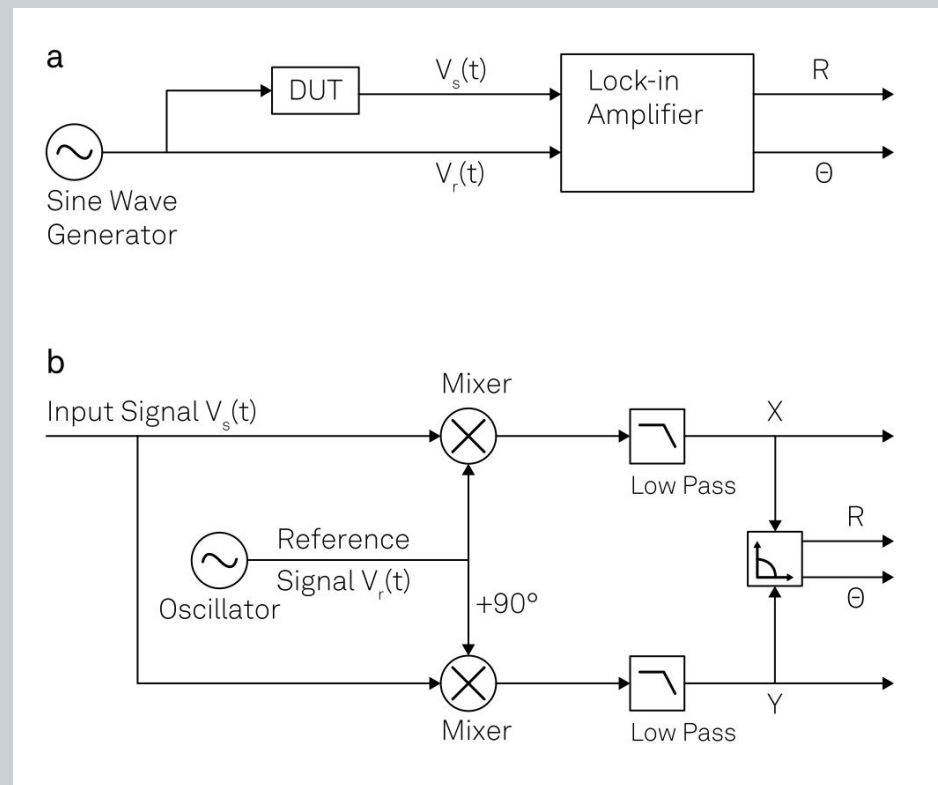
# Como funciona um *lock-in*?

O sinal de entrada é multiplicado com o sinal de referência e passa por um filtro. O resultado equivale a parte real do sinal.

Para obter a parte imaginária, realiza-se o procedimento com uma defasagem de 90 graus no sinal de referência.



# Objetivo do projeto


Desenvolver, utilizando a técnica do amplificador *lock-in* e um Raspberry Pi Pico W (ou outro microcontrolador genérico), um medidor de impedâncias com erro relativo inferior a 10%.

Para reduzir ao máximo possível a quantidade de componentes utilizados, foi decidido implementar o *lock-in* digital, onde as operações são feitas pelo microcontrolador.



 
# Método alternativo de *lock-in*

Como a operação de multiplicação é muito custosa em microcontroladores, utilizou-se um método alternativo: ao invés de realizar a multiplicação dos sinais, é realizada a subtração entre 4 amostras obtidas a cada 90 graus do sinal de saída.


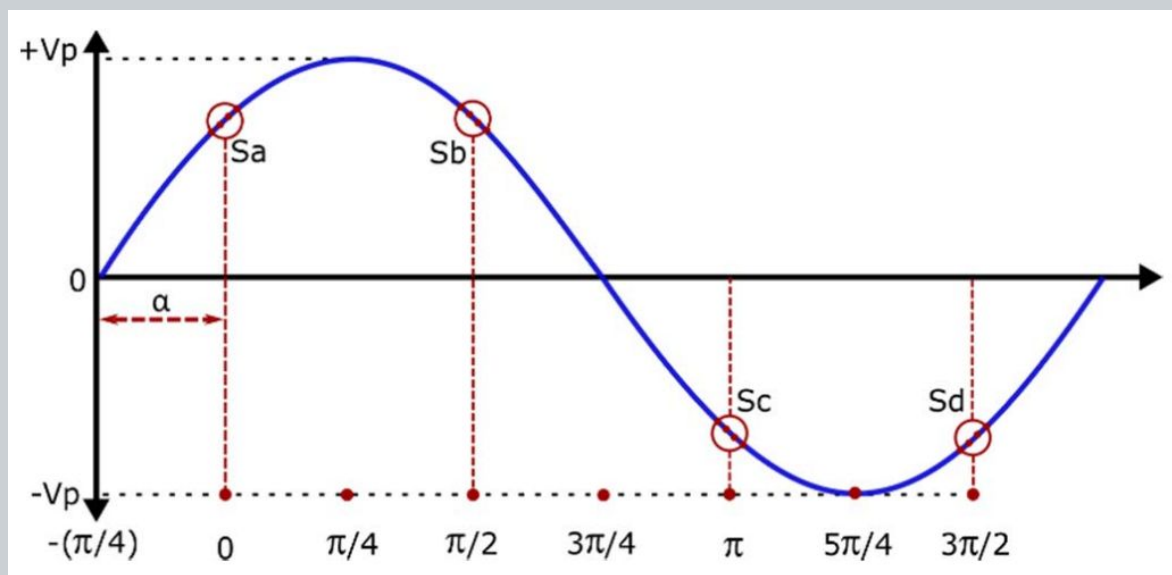
# Método alternativo de *lock-in*


A parte real é calculada subtraindo a amostra de  $90^\circ$  com a de  $270^\circ$ , e a parte imaginária subtraindo a amostra de  $0^\circ$  com a de  $180^\circ$ . O coeficiente  $\alpha$  é a diferença entre o *zero-crossing* da referência e da saída.


 
# Diagrama de blocos

Para gerar o sinal de referência, utiliza-se de um gerador PWM do microcontrolador, na frequência de 500 Hz, que então passa por um filtro passa-banda ativo de segunda ordem.


O resistor  $R_S$  (definido como 10 k $\Omega$ ), limita a corrente em caso de DUT's pequenos. O resistor  $R_I$  é a própria impedância do ADC.


 
# Limitações do MicroPython


Durante o desenvolvimento, notamos que a medida de um valor do ADC demorava muito para nossa aplicação, em torno de 13  $\mu\text{s}$ . Isso fazia com que a determinação do *zero-crossing* exato fosse difícil.

Por isso, foi decidido utilizar a linguagem C. Após realizar overclock do microcontrolador (para 270 MHz) e do ADC (para 135 MHz), obtemos uma medida a cada 0,71  $\mu\text{s}$ .






# Resultado em resistências

 

# Resultado em capacitâncias

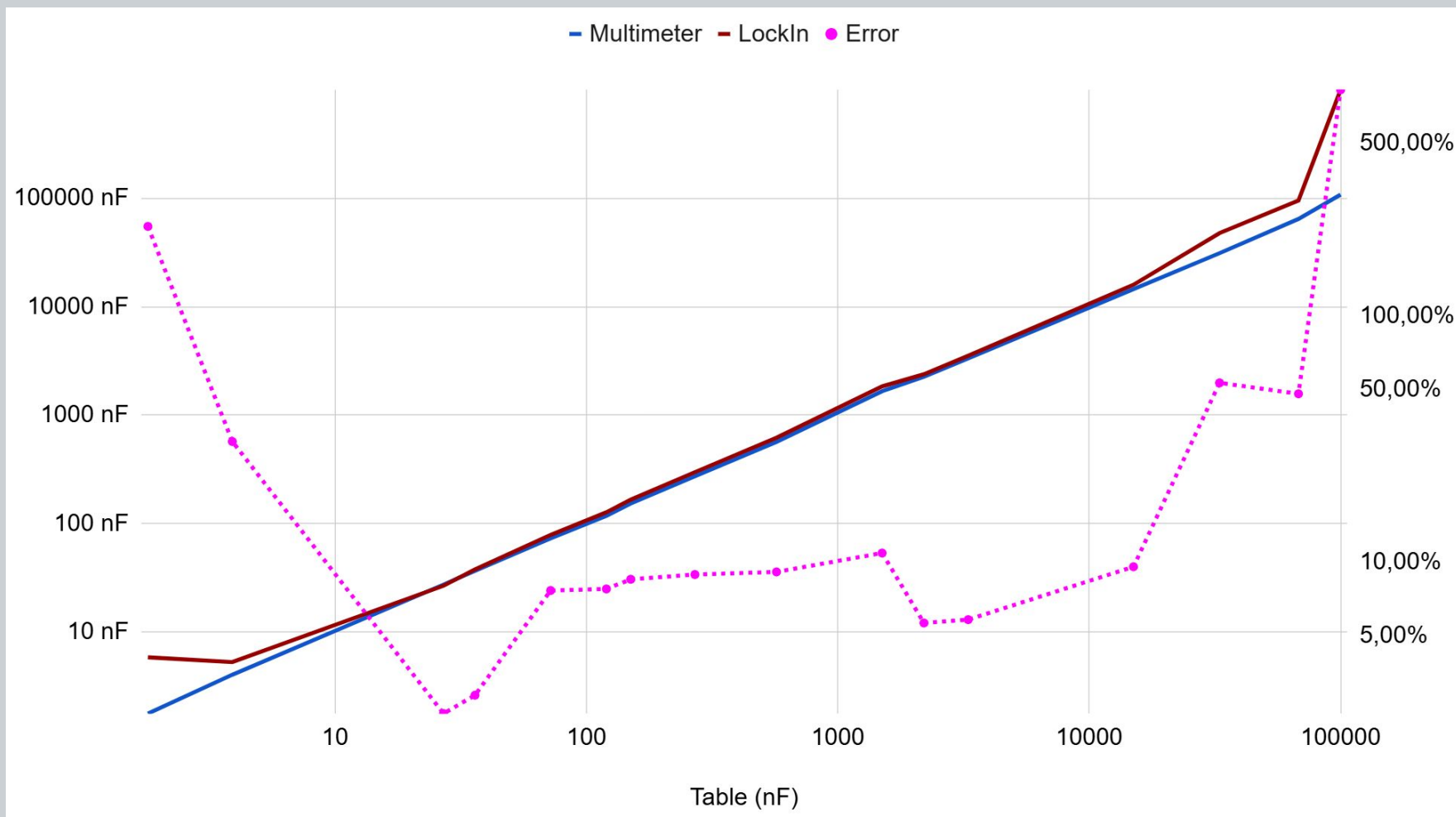

# Pontos de melhoria

**Reduzir o ruído de alimentação:** desenvolver um módulo de alimentação capaz de gerar tensões de 5 V, 3.3 V e 1.65 V de forma estável e com baixo ruído.

**Melhorar a resolução do ADC:** o ADC da Raspberry Pi Pico W conta com vários problemas que contribuem para reduzir seu número efetivo de bits para 9 bits.

**Variar a frequência da referência:** manter o sinal de saída com a maior excursão possível é benéfico para o desempenho. Para isso, a frequência da entrada deve ser inversamente proporcional à capacitância a ser medida.

**Obrigado pela  
atenção!**



**UNIVERSIDADE FEDERAL  
DE SANTA CATARINA**